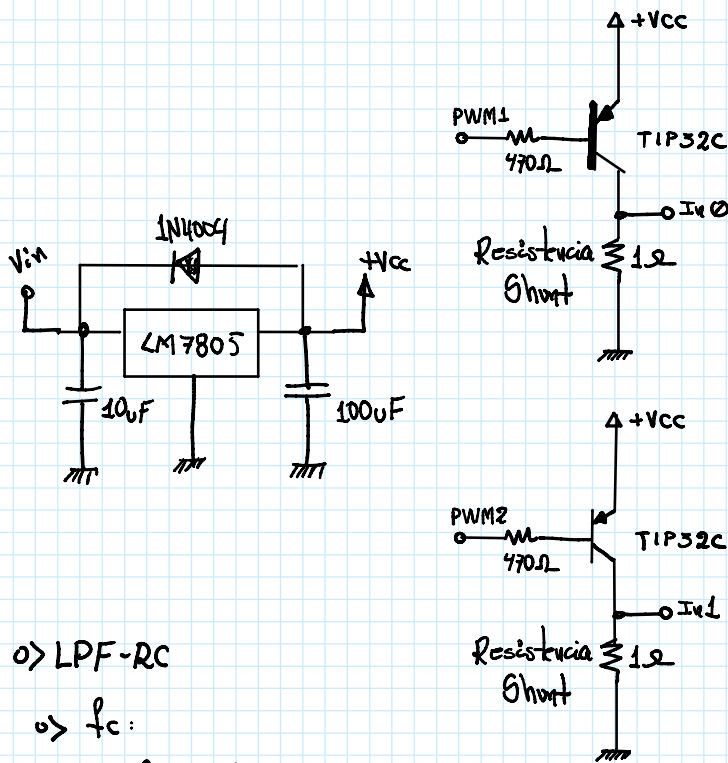


# CONTROL PID PLANTA

miércoles, 3 de mayo de 2023 14:36



o> LPF-RC

o>  $f_c$ :

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 10K \cdot 1nF}$$

$$= \frac{1}{2\pi \cdot 10 \times 10^3 \cdot 10^{-9}} = \frac{1}{2\pi \times 10^{-5}} \text{ Hz}$$

$$= \frac{10^5}{2\pi} \Rightarrow f_c = 16KHz$$

o> Nota: Transistores: TIP32C: PNP

$$I_B = \frac{V_{cc} - 0.7V}{R_b} = \frac{5V - 0.7V}{470\Omega} \approx 9mA$$

o>  $h_{fe} = 10 \sim h_{fc} = 50$   $\rightarrow I_{c_{min}} = 90mA$   $\sim I_{c_{max}} = 450mA$

o>  $I_{c_{min}} = 90mA$   $\sim I_{c_{max}} = 450mA$

